

解説 1 上アームと下アーム
Upper arm and lower arm

p.234

インバータなどのスイッチング回路において、図1のように、電源から負荷に電流を供給する回路を上アームという。電源に負荷から電流を引き込む回路を下アームという。

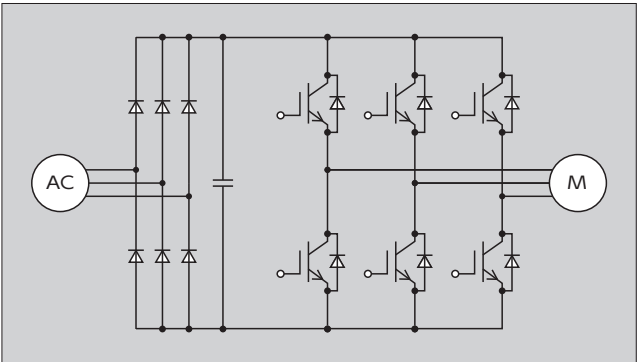


図1 スwitchング回路



＊本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。